

# Séminaire: Introduction au VHDL I

Sébastien Roy, Réjean Fontaine et Daniel Dalle

courriel: [Sebastien.Roy13@usherbrooke.ca](mailto:Sebastien.Roy13@usherbrooke.ca)

© Tous droits réservés 2018-2024

Département de génie électrique et de génie informatique

Université de Sherbrooke

8 janvier 2024

# Plan

- 1 Systèmes numériques
  - Modules logiques
  - Types de circuits
- 2 VHDL et modélisation
  - Modélisation des systèmes numériques
  - Historique du VHDL
  - Séquentiel vs parallèle
- 3 Concepts de base en VHDL
  - Éléments d'une description
  - Vecteurs de bits, logique standard et logique 3 états
  - Styles de modélisation
  - Principe d' "incertitude" en VHDL
- 4 Récapitulatif

## Section 1

# Systèmes numériques

# Qu'est-ce qu'un système numérique ?

## Définition

Un **système numérique**, à la base, est un assemblage de plusieurs "boîtes" ou *modules logiques*, interconnectés de manière à réaliser une fonction utile.

# Modules logiques, définition

## Définition

Un **module logique** est une entité comprenant une ou plusieurs entrée(s), une ou plusieurs sortie(s) et dont les sorties sont obtenues en effectuant une ou plusieurs opérations logiques sur les entrées.

- Cette définition est **générale**...
- Elle ne fait aucunement référence à la réalisation physique du module.
- Un module logique est donc une abstraction...
- ...pouvant correspondre ou non à une réalisation en logiciel ou en matériel dans un format quelconque.

# Fonctions logiques

## Définition

Une **fonction logique** est un module logique sans mémoire, c-à-d

- ① tout changement dans les entrées est immédiatement reflété à la sortie ;
- ② à tout instant, la sortie est uniquement fonction des entrées actuelles.

# Exemples de fonctions logiques

## Exemple 1 : $y = \log(x)$

- entrée continue, sortie continue
- tout changement dans  $x$  se répercute immédiatement sur  $y$

## Exemple 2 : une porte logique idéale

Délai entrée-sortie nul : porte ET, OU, NON, NON-ET, NON-OU, OUX, etc.

Les fonctions numériques, comme à l'ex. 1, supposent des représentations de quantités numériques par des vecteurs de bits.

# Processus logique

## Définition

Un **processus logique** est un module logique avec mémoire, c-à-d

- La sortie dépend non seulement des entrées actuelles mais également des entrées passées

## Exemple : **Processus modal** ou **automate fini**<sup>a</sup>

a. Aussi **machine à états** ou **machine à états finie** ou **automate à nombre d'états fini**.


- les sorties dépendent non seulement des entrées mais également de l'état courant / mode courant ;
- certaines combinaisons d'entrées peuvent modifier l'état / le mode, ce qui altère le comportement subséquent du processus.



# Modules logiques

- Les modules logiques sont donc les “briques de base” de tout circuit ou système numérique.
- Un module logique plus complexe est constitué de modules logiques plus simples : **hiérarchie**.
- En conception, il est très important de distinguer clairement les deux types de module :
  - les fonctions logiques (sans mémoire, **logique combinatoire**) → APP 1
  - les processus logiques (automate fini, avec mémoire, **logique séquentielle**) → APP 2

# Types de circuits

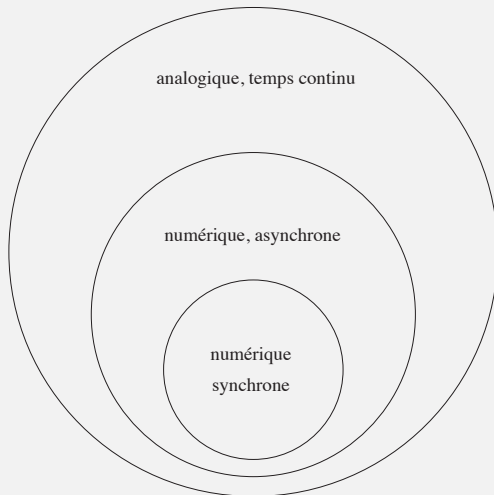

- À la base, tous les circuits sont analogiques et en temps continu.
- On peut **structurer** les circuits analogiques en leur imposant certains **formalismes** :
  - Discrétisation des **niveaux**
  - Discrétisation du **temps**

# La discrétisation en temps et en niveau

- ① **Circuits analogiques** : niveaux de voltage continu, temps continu
- ② **Circuits logiques asynchrones** : niveaux de voltage discrets, temps continu
  - Avantages : précision, tolérance au bruit, représentation de quantités discrètes
- ③ **Circuits logiques synchrones** : niveaux de voltage discrets, temps discret
  - Avantages : design plus simple, évite les erreurs de conception, fonctionnement prévisible et déterministe

## Section 2

# VHDL et modélisation

# Qu'est-ce que VHDL ?


- A- Very Hard Description Language ?
- B- VHSIC\* Hardware Description Language
- \* VHSIC : Very High Speed Integrated Circuit
- VHDL est un langage permettant la construction de modèles formels de systèmes numériques.

# La modélisation de systèmes numériques

A quoi sert la modélisation ?

- ① spécification
- ② documentation
- ③ test et simulation
- ④ vérification formelle
- ⑤ synthèse
 
# La modélisation de systèmes numériques — 2



# Applications de la modélisation

A quoi sert la modélisation dans le processus de conception ?

- supporte le travail en équipes ;
- réduit le temps et le coût de conception ;
- rend le processus de modélisation plus fiable ;
- évite les erreurs de design ;
- facilite la gestion de projets à grande échelle ;
- permet la réutilisation des modèles pour différentes technologies-cibles.



# Les origines

- En 1981, le DoD des E.-U. a formulé le besoin d'un système de description formel et standard des circuits dans le cadre de son programme VHSIC.
- A cette époque, les fournisseurs du DoD avait chacun leur HDL privé ce qui limitait l'échange des designs.
- Le but premier est de décrire de manière formelle et sans ambiguïté le fonctionnement du système.
- Ceci devait remplacer les volumineux et rébarbatifs manuels techniques.
- On sentait le besoin de décrire les designs sous une forme indépendante de la technologie-cible.
- Du même coup, de telles descriptions seraient moins vulnérables à la rapide désuétude technologique.

## Bornes historiques

- 81 - le DoD des E.-U. amorce une étude afin de régler le problème du court cycle de vie des circuits électroniques
- 83-85 - développement du langage sous contrat par Intermetrics/IBM/TI
- 86 - les droits sur VHDL sont transférés à l'IEEE
- 87 - publication du standard IEEE 1076-87 (VHDL 87)
- 87 - le standard MIL STD 454 oblige les fabricants à fournir une description VHDL avec tous les ASIC développés pour l'armée américaine
- 94 - le standard révisé est publié (VHDL 93 ou IEEE 1076-93).
- 2001 - révision mineure (VHDL 2001 ou IEEE 1076-2001)
- 2006 - troisième version (VHDL 2006 ou IEEE 1076-2006) ; incorpore les standards dérivés
- janvier 2009 - 4e version (VHDL 4.0 ou IEEE 1076-2008)

# Qu'est-ce que le VHDL ?

- Le VHDL **n'est pas** un langage de programmation
- C'est plutôt
  - un **langage de modélisation** ;
  - un outil devenu incontournable à cause de la complexité grandissante des systèmes numériques (on se perdait dans les schémas à pages multiples) ;
  - une façon de décrire formellement et rigoureusement le **comportement** et la **structure** d'un circuit.

# Séquentiel vs parallèle

Langages de programmation classiques (C, C++, Python, Java, etc.)

- Paradigme von Neumann : séquence successive d'opérations
- Des mécanismes comme les  *fils*  (threads) permettent un certain parallélisme, mais séquentiel à la base
- Les instructions sont exécutées **en séquence**, une après l'autre.
- Chaque instruction a donc un effet ponctuel dans le temps. Elle se termine et l'exécution passe à la suivante.
- Le lien de causalité dépend de la séquence d'exécution : si une instruction affecte une variable, l'instruction suivante verra la nouvelle valeur.

## VHDL

- Les systèmes numériques sont naturellement parallèles — il se passe plusieurs choses en même temps.
- VHDL procure des contextes parallèles et séquentiels.
- Le contexte naturel est **parallèle** (corps d'une architecture).
- Les contextes séquentiels se rapprochent du paradigme von Neumann, mais avec des **nuances**.
- Les commandes VHDL se divisent nettement en deux catégories, séquentielles et parallèles.
- Les commandes parallèles ont un **effet continu dans le temps**, sans début ni fin.
- L'ordre des commandes parallèles n'a pas d'importance.
- Le lien de causalité dépend de l'ordre des évènements.

## Section 3

# Concepts de base en VHDL

# Une description VHDL

## Définition

Une **description VHDL** ou **unité de design** est composée d'une **entête**, d'une **entité** et d'une **architecture**.

## Description générique

```
entête → { library ieee ;  
           use ieee.std_logic_1164.all ;  
  
entité → { entity <<nom_entité>> is  
           << ports >>  
           end <<nom_entité>> ;  
  
architecture → { architecture <<nom_arch>> of <<nom_entité>> is  
                  <<déclarations>>  
                  begin  
                    <<corps – zone parallèle>>  
                  end architecture <<nom_arch>> ;
```

# Entête

- Un peu comme les directives **#include** en C
- Dans l'entête, on rend visible des bibliothèques (commande **library**).
- Dans une bibliothèque, on peut appeler un paquet (commande **use**).
- Pour rendre toutes les définitions d'un paquet visible, on écrit : **use** *«bibliothèque»*.*«paquet»*.**all** ;
- Dans la pratique courante, l'entête est pratiquement toujours la même.

## Entête standard

```
library ieee ;  
use ieee.std_logic_1164.all ;
```

# Entité

## Entité générique


```
entity <<nom_entité>> is  
    << ports >>  
end <<nom_entité>>;
```

## Définition

L'**entité** décrit les ports du "bloc",  
c-à-d son interface avec le monde  
extérieur.
 
## Exemple d'entité

```
entity nandx is  
    port(  
        A, B : in std_logic;  
        Y : out std_logic  
    );  
end nandx;
```





# Architecture

## Architecture générique


```
architecture <<nom_arch>> of <<nom_entité>> is
    <<déclarations>>
begin
    <<corps – zone parallèle>>
end architecture <<nom_arch>>;
```

## Définition

L'**architecture** décrit le fonctionnement interne du bloc.
 
## Exemple d'architecture

```
architecture flot of nandx is
    signal interm : std_logic;
begin
    interm <= a and b;
    y <= not interm;
end architecture flot;
```



- Les deux commandes ici sont des **assignation de signaux parallèles**.

# Les processus

## Définition

Le **processus** est une commande parallèle qui permet d'inclure dans une architecture une description de type séquentiel, c-à-d elle fournit un contexte d'exécution séquentiel. L'exécution est déclenchée par un évènement sur un des signaux dans la **liste de sensibilité**.

## Structure d'un processus

```
«étiquette» : process( «liste de sensibilité» ) is  
    «déclarations locales » ;  
begin  
    «commandes séquentielles» ;  
end process «étiquette» ;
```

## Processus — logique combinatoire

- Un processus peut servir à décrire de la logique combinatoire.
- On inclut alors tous les signaux d'entrée dans la liste de sensibilité.
- Les signaux d'entrée sont tous les signaux qu'on retrouve dans le membre de droite d'assignments dans le corps du processus.

### Structure d'un processus combinatoire

```
«étiquette» : process( «entrées» ) is  
    «déclarations locales» ;  
begin  
    «commandes séquentielles» ;  
end process «étiquette» ;
```


# Assignation de base

- Tous les types d'assignation parallèle ont un processus équivalent.

## Exemple
 
### Assignation

```
architecture flot of or3 is  
begin  
    Y <= A1 or A2 or A3 ;  
end architecture flot ;
```



### Processus équivalent


```
architecture flot of or3 is  
begin  
    P_OU : process( A1, A2, A3 ) is  
    begin  
        Y <= A1 or A2 or A3 ;  
    end process P_OU ;  
end architecture flot ;
```

# Assignment conditionnelle

## Exemple
 
### Assignment

```
architecture flot of mux2a1 is
begin
    Y <= A0 when S='0' else A1;
end architecture flot;
```



### Processus équivalent

```
architecture flot of mux2a1 is
begin
    muxpr : process( A0, A1, S ) is
    begin
        if S='0' then
            Y <= A0;
        else
            Y <= A1;
        end if;
    end process muxpr;
end architecture flot;
```

# Commande **if... then...else**

## Commande séquentielle

```
if «condition» then  
    «commandes séquentielles»  
{elseif «condition» then  
    «commandes séquentielles» }  
[else  
    «commandes séquentielles» ]  
end if ;
```

# Bits et vecteurs de bits — 1

- Le VHDL standard (IEEE 1076) définit les types **bit** et **bit\_vector**.
- Vecteur de bits → série de bits, indexée avec une plage ascendante ou descendante.
- Plage descendante : étant donné  
**signal x : bit\_vector(3 downto 0) := "0010";**  
on observe que x(1) vaut 1. Ici, l'index correspond au poids de la position.
- Plage ascendante : étant donné  
**signal x : bit\_vector(0 to 3) := "0010";**  
on observe que c'est maintenant x(2) qui vaut 1.
- Étant donné  
**signal x : bit\_vector(7 downto 4) := "0100";**  
on observe ici que c'est x(6) qui vaut 1.
- **Note** : les plages **descendantes** sont privilégiées dans le code qui vous est fourni dans les APP 1 et 2. Il est conseillé de se **conformer** à cette convention dans votre code.

## Bits et vecteurs de bits — 2

Les 4 exemples suivants donnent le même vecteur x.

### Exemple 1

```
signal x : bit_vector(3 downto 0);  
:  
:  
x <= "0010";
```

### Exemple 2

```
signal x : bit_vector(3 downto 0);  
:  
:  
x <= to_bit_vector(2,4);    -- (valeur, nombre de bits)
```



## Bits et vecteurs de bits — 3

### Exemple 3

```
signal x : bit_vector(0 to 3);  
signal y : bit_vector(3 downto 0) := "0000";    -- valeur par défaut  
:  
:  
x <= y or "0010"; -- les plages de x et y sont "compatibles"
```

### Exemple 4

```
signal x : bit_vector(0 to 3);  
signal y : bit_vector(3 downto 0) := (others => '0');    -- valeur par défaut  
:  
:  
x <= y xor "0010";
```

- Attention : une valeur initiale pour un signal n'a de sens qu'en **simulation**.  
En synthèse, il faut procéder autrement (voir APP 2).

# Logique standard — 1

- Les types `bit` et `bit_vector` ne permettent que deux valeurs pour chaque position, soit '0' ou '1'.
- On s'est rendu compte éventuellement qu'il était utile en simulation et en synthèse de pouvoir représenter des **états additionnels**.
- Les types `std_logic` et `std_logic_vector` sont équivalents à `bit` et `bit_vector`, sauf qu'ils permettent des états additionnels en plus du '0' et du '1'.
- Ils ne font pas partie du standard de base VHDL (IEEE 1076) mais forment plutôt la base du standard dérivé de **logique standard** (IEEE 1164).

## Logique standard — 2

- La logique standard ajoute les états 'U' (uninitialized — signaux non initialisés) et 'X' (unknown — résultat d'opérations erronées).
- L'état '-' (indifférent) est utile en synthèse.
- Les autres états additionnels ('L','H','Z','W'), de même que le 'X,' servent à la **résolution de conflits**.
- Comme la logique standard ne fait pas partie de IEEE 1076, on y a accès en appelant explicitement la bibliothèque dans l'entête :  

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```
- La logique standard fait partie du IEEE 1076 à partir de VHDL 2006 (VHDL 3.0).
- Beaucoup d'outils supportent plutôt VHDL 93 ; l'entête est donc nécessaire.
- Les versions subséquentes du standard 1076 sont rétrocompatibles.

# Conflit

## Exemple : sorties raccordées et en conflit


```
y <= not x1 ;  
y <= not x2 ;
```



- En VHDL, le branchement de plusieurs assignations au même signal de sortie résulte normalement en une erreur.
- Toutefois, cela est permis si le type des signaux est **résolu**. Ceci signifie que ce type est assorti d'une *fonction de résolution de conflits*.
- C'est le cas de `std_logic`, mais pas de `bit`, ni de `std_ulogic` (où le 'u' veut dire unresolved).
 
# Logique trois-états — 1


- Pourquoi voudrait-on modéliser une situation de conflit ?
- Logique 3-états → conflit contrôlé → bus de données
- Tampon 3-états → porte logique dont la sortie peut être "déconnectée."
- En d'autres termes, la sortie peut adopter 3 états : '0', '1' et l'état de haute impédance 'Z'.



$y \leq \text{not } x \text{ when } en = '1' \text{ else } 'Z';$

 
## Logique trois-états — 2

- On peut brancher ensemble les sorties de plusieurs tampons pour former un bus.
- Si, à tout moment, il y a un seul tampon **actif** (pas en haute impédance) sur le bus, il détermine la valeur.
- On peut ainsi réaliser des multiplexeurs très simplement.



```
y <= not x0 when sel='0' else 'Z'
y <= not x1 when sel='1' else 'Z' ;
```

# Bus trois-états — 1

 

- Un bus est un signal partagé par plusieurs circuits, en entrée comme en sortie.
- Toutes les sorties doivent être à trois états et au maximum une sortie peut être active à la fois.
- Il est souvent souhaitable de donner une valeur par défaut au bus lorsque tous les circuits l'alimentant sont en haute impédance.
- Pour ce faire, on utilise une résistance “pull-up” ('1') ou “pull-down” ('0'). La valeur de la résistance est suffisamment élevée pour ne pas nuire à une sortie active.
- Le type `std_logic` modélise ceci avec les niveaux logiques 'L' ('0' faible ou pull-down) et 'H' ('1' faible ou pull-up).

```
y <= not x0 when en0='0' else 'Z'
y <= not x1 when en1='1' else 'Z' ;
:
:
y <= 'H' ;
```

## Bus trois-états — 2

- Si une erreur de conception fait en sorte qu'il y a deux sorties actives sur le bus en même temps et en conflit ('0' et '1'), le simulateur donnera comme résultante le niveau logique 'X' (inconnu).
- Un conflit entre deux niveaux faibles ('L' et 'H') résulte en un niveau logique 'W' (inconnu faible).
- Les techniques à trois états sont généralement favorisées pour des bus ou multiplexeurs ayant un grand nombre d'entrées et / ou une certaine largeur en bits.
- Pour un multiplexeur, cette approche résulte en une logique plus simple, mais n'est pas forcément plus rapide (qu'un multiplexeur à base de logique).




# Multiplexeur 4 à 1, version 3 états — 1

## Exemple : multiplexeur 4 à 1, version 3 états
 
### Entité

```
entity mux4a1 is
  port( x : in std_logic_vector(0 to 3);
        sel : in std_logic_vector(1 downto 0);
        y : out std_logic );
end mux4a1;
```




### Architecture

```
architecture 3etats of mux4a1 is
begin
  y <= x(0) when sel="00" else 'Z';
  y <= x(1) when sel="01" else 'Z';
  y <= x(2) when sel="10" else 'Z';
  y <= x(3) when sel="11" else 'Z';
end architecture 3etats;
```


## Multiplexeur 4 à 1, version 3 états — 2

Le circuit tel que décrit

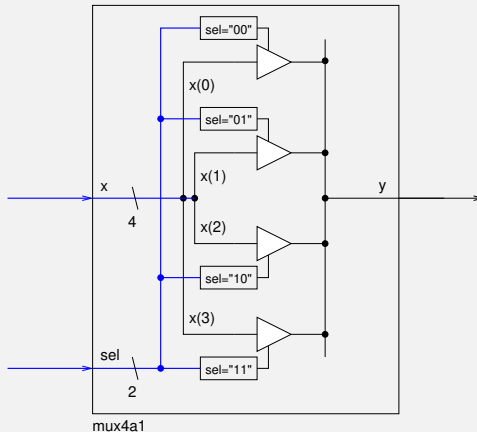
 
## Multiplexeur 4 à 1, version 3 états — 3

Ce qu'un outil de synthèse pourrait produire (il y a plusieurs possibilités)




## Multiplexeur 4 à 1, version portes logiques

### Exemple : multiplexeur 4 à 1, version portes logiques
 
#### Architecture

```
architecture logique of mux4a1 is
    signal b : std_logic_vector(0 to 3);
begin
    b(0) <= not sel(1) and not sel(0) and x(0);
    b(1) <= not sel(1) and sel(0) and x(1);
    b(2) <= sel(1) and not sel(0) and x(2);
    b(3) <= sel(1) and sel(0) and x(3);
    y <= b(0) or b(1) or b(2) or b(3);
end architecture logique;
```



# Assignation sélective

## Exemple : multiplexeur 4 à 1, style comportemental

### Assignation

```
architecture comport of  
mux4a1 is  
begin  
    with sel select y <=  
        x(0) when "00",  
        x(1) when "01",  
        x(2) when "10",  
        x(3) when "11",  
        '0' when others;  
end architecture comport;
```

### Processus équivalent

```
architecture comport of mux4a1 is  
begin  
    muxpr : process(x, sel)  
    begin  
        case sel is  
            when "00" => y <= x(0);  
            when "01" => y <= x(1);  
            when "10" => y <= x(2);  
            when "11" => y <= x(3);  
            when others => y <= '0';  
        end case;  
    end process muxpr;  
end architecture comport;
```

# Commande **case**

## Commande séquentielle

```
case << expression à évaluer>> is  
  when << valeur 1>> =>  
    << commandes séquentielles 1>>  
  when << valeur 2>> =>  
    << commandes séquentielles 2>>  
    ⋮  
  [when others =>  
    << commandes séquentielles n>>]  
end case ;
```

# Assignation sélective

## Commande parallèle

```
with <<expression à évaluer>> select <<signal de sortie>> <=  
    <<expression 1>> when <<choix_1>> ,  
    <<expression 2>> when <<choix_2>> ,  
    ⋮  
    [<<expression n>> when others] ;
```

# Description comportementale

- La dernière version du mux 4 à 1 correspond au style de description **comportemental**.
- Ceci signifie que la description décrit le **comportement** du circuit, sans donner beaucoup de détails sur **comment** le réaliser.
- Les versions du mux à 3 états et à base de portes logiques sont plus spécifiques sur ce point.
- Le style comportemental permet de développer plus rapidement, à un niveau d'abstraction plus élevé.
- Cependant, ceci laisse plus de liberté à l'outil de synthèse et on a moins de contrôle sur le résultat final.



# Style structural

- Le style structural est l'opposé du style comportemental car il décrit la **structure** du circuit (un ensemble de composantes et leur interconnexions) plutôt que sa fonction.
- C'est un des grands avantages du VHDL que de pouvoir décrire la hiérarchie d'un circuit, soit sa structure en fonction d'autres descriptions de circuits.
- Ceci repose généralement sur le mécanisme des **composantes**.
- **L'instanciation de composante** est une commande parallèle qui permet d'insérer dans une description un module décrit ailleurs (correspondant à une autre description VHDL, soit une paire entité / architecture).
- Tout design VHDL moins complexe comprend une entité maîtresse (le "top-module") subdivisée en plusieurs modules, lesquels sont réalisés en instanciant des composantes.
- Il s'ensuit que le top-module est presque toujours de style structural.


# Composantes — 1

## Exemple : multiplexeur 4 à 1, style structural

- On définit d'abord un multiplexeur 2 à 1 comme composante
 
### Module VHDL


```
entity mux2a1 is
  port( a : in std_logic_vector(0 to 1);
        s : in std_logic;
        b : out std_logic );
end mux2a1;
architecture comport of mux2a1 is
begin
  with s select b <=
    a(0) when '0',
    a(1) when '1',
    '0' when others;
end architecture comport;
```



## Composantes — 2
 
### Exemple (suite) : multiplexeur 4 à 1, style structural / hiérarchique

```
architecture structure of mux4a1 is
  component mux2a1 is
    port( a : in std_logic_vector(0 to 1);
          s : in std_logic;
          b : out std_logic );
  end component mux2a1;
  signal c : std_logic_vector(0 to 1);
begin
  C1 : mux2a1 port map( x(0 to 1), sel(0), c(0));
  C2 : mux2a1 port map( x(2 to 3), sel(0), c(1));
  C3 : mux2a1 port map( c, sel(1), y);
end architecture structure;
```



# Déclaration de composante

## Déclaration en entête de l'architecture

```
architecture structure of mux4a1 is
    component mux2a1 is
        port( a : in std_logic_vector(0 to 1);
              s : in std_logic;
              b : out std_logic );
    end component;
    signal c : std_logic_vector(0 to 1);
begin
    C1 : mux2a1 port map( x(0 to 1), sel(0), c(0));
    C2 : mux2a1 port map( x(2 to 3), sel(0), c(1));
    C3 : mux2a1 port map( c, sel(1), y);
end architecture structure;
```

## Déclaration de composante

```
component << nom de l'entité >> is
    port( << liste des ports >> );
end component;
```

# Instanciation de composante

## Commande parallèle

« *étiquette* » : « *nom de composante* » **port map** ( « *liste des connexions* » );

## Assignation positionnelle

- L'assignation des ports peut se faire par position, c-à-d que les connexions sont énumérées dans l'ordre où les ports sont déclarés.

C1 : mux2a1 **port map**( x(0 to 1), sel(0), c(0));

## Assignation nommée

- L'assignation peut aussi se faire en nommant explicitement les ports, auquel cas l'ordre d'assignation n'a plus d'importance.

C1 : mux2a1 **port map**( s => sel(0), a => x(0 to 1), b => c(0));


# Instanciation de composante — instanciation directe

## Définition

L'**instanciation directe** ou l'**instanciation d'entité** est une méthode alternative d'instanciation qui permet d'omettre la déclaration de composante (disponible seulement depuis VHDL 93).
 
## Exemple : mux 4 à 1, style structural, instanciation directe

```
architecture structure of mux4a1 is
  signal c : std_logic_vector(0 to 1);
begin
  C1 : entity work.mux2a1(comport)
    port map(a=>x(0 to 1), s=>sel(0), b=>c(0));
  C2 : entity work.mux2a1(comport)
    port map( x(2 to 3), sel(0), c(1));
  C3 : entity work.mux2a1(comport)
    port map( c, sel(1), y);
end architecture structure;
```



# Principe d' "incertitude" en VHDL — 1

## Principe d' "incertitude"

Pour toute condition non spécifiée, le comportement par défaut assumé en VHDL est de **maintenir la valeur de sortie**.

- Il s'ensuit qu'une condition non-spécifiée implique la génération d'un élément de mémoire (bascule).
- La bonne pratique veut donc que le comportement soit spécifié pour tous les cas.

# Omission d'un signal dans la liste de sensibilité

## Exemple

```
somme : process(a, b)
```

```
begin
```

```
    s <= a xor b xor re ;
```

```
end process somme ;
```

- Le signal **re** ne fait pas partie de la liste de sensibilité, donc VHDL voudra **maintenir** la valeur de **s** s'il y a un changement sur **re**.
- Il ne s'agit donc plus de logique purement combinatoire.



# Omission de choix — commande **if**

## Exemple

```
if S='0' then  
    Y <= A0;  
end if;
```

- Pour **S** ayant une valeur autre que '0', la valeur de **Y** est maintenue.

## Exemple ambigu

```
if S='0' then  
    Y <= A0;  
elsif S='1' then  
    Y <= A1;  
end if;
```

- On semble couvrir tous les choix.
- Si **S** est de type `std_logic`, il peut prendre 9 valeurs.
- Le comportement du simulateur ou de l'outil de synthèse est incertain.

- **Bonne pratique** : inclure une clause **else** englobant tous les cas restants.
- Le même constat s'applique à l'assignation conditionnelle.
- Pour les commandes **case** et les assignations sélectives, inclure une clause **when others**.

## Section 4

# Récapitulatif

# Récapitulatif — 1

- VHDL est un langage de **modélisation** de systèmes numériques et non un langage de programmation.
- Il permet de travailler à différents niveaux d'abstraction, mais se situe à **plus bas niveau** généralement qu'un langage de programmation conventionnel.
- Le corps d'une architecture est un **contexte parallèle**, tandis que le corps d'un processus est un **contexte séquentiel**.
- Il y a deux sous-ensembles distincts de commandes : les commandes **parallèles** et les commandes **séquentielles**.
- VHDL permet de décrire le **comportement** ou la **structure** d'un circuit (ou un mélange des deux).

## Récapitulatif — 2

- On n'utilise pratiquement plus les schémas aujourd'hui, sauf pour des circuits très simples.
- L'utilisation d'un des 2 grands langages de description de matériel (VHDL ou Verilog) est donc **incontournable**.
- VHDL permet de modéliser certains effets analogiques non-idéaux.
- Ceci permet entre autres de modéliser de la **logique à 3 états** (avec `std_logic`).
- Plusieurs outils supportent la version **VHDL-93** du standard.
- Attention au **principe d'incertitude**.